



Digitalna vezja UL, FRI



Vaja 9 Sekvenčna vezja, pomnilne celice

Pomnilne celice: RS, JK, D, T

RS (reset, set)

r	s	$q(t + 1)$
0	0	$q(t)$
0	1	1
1	0	0
1	1	X (r.s=0)

$$q(t + 1) = q(t) \cdot \bar{r} \vee s$$

D (delay)

d	$q(t + 1)$
0	0
1	1

$$q(t + 1) = d$$

JK (jump, kill)

k	j	$q(t + 1)$
0	0	$q(t)$
0	1	1
1	0	0
1	1	$\bar{q}(t)$

$$q(t + 1) = q(t) \cdot \bar{k} \vee \bar{q}(t) \cdot j$$

T (trigger)

t	$q(t + 1)$
0	$q(t)$
1	$\bar{q}(t)$

$$q(t + 1) = q(t) \cdot \bar{t} \vee \bar{q}(t) \cdot t$$

V nadaljevanju bomo uporabljali $D^1 q = q(t + 1)$ in $q = q(t)$

Primer 1: Izvedba sekvenčnih vezij


S pomočjo T pomnilne celice realiziraj pomnilno calico M, ki deluje po enačbi

$$D^1q = q(x \cdot \bar{y}) \vee \bar{q}(y \rightarrow x)$$

Tabela, ki določa delovanje M celice

x	y	q	D^1q
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Blok shema za načrtovanje

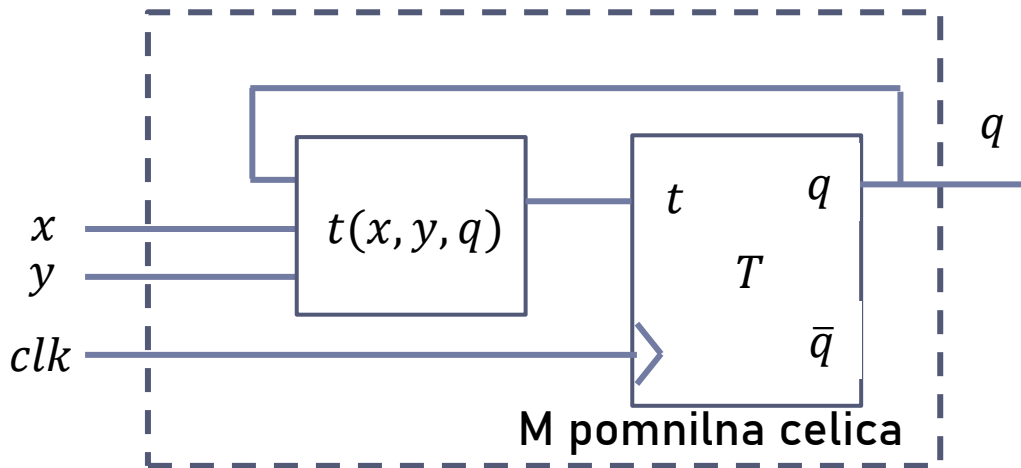

Kontrolna tabela

t	$q(t + 1)$
0	$q(t)$
1	$\bar{q}(t)$

Vzbujevalna tabela

q	D^1q	t
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

		y, q			
		00	01	11	10
x	0	1	1	1	
	1	1		1	1

$$t = \bar{x}q \vee xy \vee \bar{y}\bar{q}$$

Tabela delovanja pomnilne celice M

x	y	q	D^1q	t
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1

Realizacija za pomnilne celice RS, JK in D

x	y	q	D^1q	r	s	k	j	d
0	0	0	1					
0	0	1	0					
0	1	0	1					
0	1	1	0					
1	0	0	0					
1	0	1	1					
1	1	0	1					
1	1	1	0					




Primer 2: 2-bitni PISO register

Z uporabo T pomnilnih celic realizirajte 2-bitni PISO register s krmilnim signalom w (write) ter vhomoma x_1 in x_2 , ki delujeta po enačbi:

$$D^1 q_1 = wx_1$$

$$D^1 q_2 = \bar{w}q_1 \vee wx_2$$

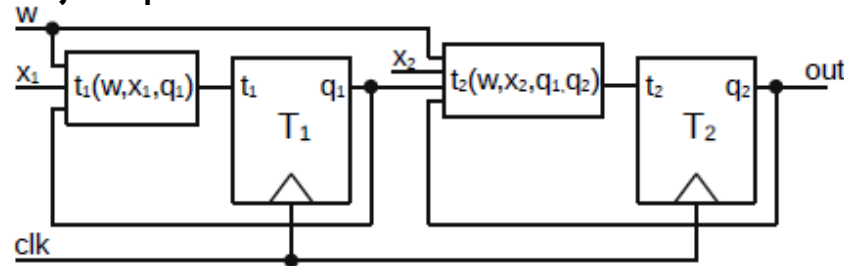

1. Pravilnostno tabelo za vhod t_1 in krmilna funkcija $t_1(w, x_1, q_1)$:

w	x_1	q_1	$D^1 q_1$	t_1
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0

		x_1, q_1			
		00	01	11	10
w	0		1	1	
	1		1		1

$$t_1 = \bar{x}_1 q_1 \vee \bar{w} q_1 \vee w x_1 \bar{q}_1$$

2. Pravilnostno tabelo za vhod t_2 in krmilna funkcija $t_2(w, x_2, q_1, q_2)$:

w	x_2	q_1	q_2	$D^1 q_2$	t_2
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0

		q_1, q_2			
		00	01	11	10
w, x_2	00		1		1
	01		1		1
	11	1			1
	10		1	1	

$$t_2 = \bar{w}\bar{q}_1q_2 \vee \bar{w}q_1\bar{q}_2 \vee wx_2\bar{q}_2 \vee w\bar{x}_2q_2$$

Naloge

□ Pomnilna celica M z vhodoma x in y deluje po pomnilni enačbi $D^1q = q(x \downarrow y) \vee \bar{q}(x \uparrow y)$. Naloge:

1. Narišite blok shemo za načrtovanje
2. Zapišite pravilnostno tabelo za delovanje M pomnilne celice.
3. Določite vzbujevalne vrednosti oziroma. vhode v RS pomnilno celico.
4. Zapišite krmilni funkciji r in s .
5. Pomnilno celico M realizirajte v logisimu

□ S pomočjo D pomnilne celice realizirajte pomnilno celico M, ki deluje po enačbi, $D^1q(x, y, q) = v^3(2, 5, 6, 7)$. Naloge:

1. Narišite blok shemo za načrtovanje
2. Zapišite pravilnostno tabelo za delovanje pomnilne celice M.
3. Določite vhod v D pomnilno celico.
4. Zapišite krmilno funkcijo d .